


《数字逻辑》 Digital Logic

习题课

北京工业大学软件学院
王晓懿

信息的逻辑表示

▶ 数字信号和模拟信号的区别




 


▶ 156个状态至少需要多少位二进制数码?

基本逻辑的电路表示



基本门电路的逻辑电路符号

不同的符号表示

    


悬空的输入

悬空为高“1”

  

例如：

 

逻辑代数

二、逻辑函数表示方法

常用逻辑函数的表示方法有：逻辑真值表（真值表）、逻辑函数式（逻辑式或函数式）、逻辑图、波形图、卡诺图及硬件描述语言。它们之间可以相互转换。

逻辑代数

▶ 对偶函数与反函数

▶ 对偶函数

$$Y = A(B + C) + CD \quad \Rightarrow \quad Y^D = (A + BC)(C + D)$$

▶ 反函数

$$Y = A(B + C) + CD \quad \Rightarrow \quad \bar{Y} = (\bar{A} + \bar{B}\bar{C})(\bar{C} + \bar{D})$$

最小项(MinTerm)

逻辑函数有n个变量，由它们组成的具有n个变量的乘积项中，每个变量以原变量或反变量的形式出现且仅出现一次，这个乘积项为最小项。N个变量有 2^n 个最小项。

例如：n=3，对A、B、C，有8个最小项

$$\begin{array}{cccc} \overline{A}\overline{B}\overline{C} & \overline{A}\overline{B}C & \overline{A}B\overline{C} & \overline{A}BC \\ \overline{A}B\overline{C} & \overline{A}BC & A\overline{B}\overline{C} & A\overline{B}C \\ A\overline{B}\overline{C} & A\overline{B}C & AB\overline{C} & ABC \end{array}$$

最小项(续)

- ▶ 对任意最小项，只有一组变量取值使它的值为1，其他取值使该最小项为0
 - ▶ 为方便起见，将最小项表示为 m_i
- $n=3$ 的8个最小项为：

$$\begin{array}{llll} m_0 = \overline{A}\overline{B}\overline{C} & m_1 = A\overline{B}\overline{C} & m_2 = \overline{A}B\overline{C} & m_3 = AB\overline{C} \\ m_4 = \overline{A}B\overline{C} & m_5 = A\overline{B}C & m_6 = \overline{A}BC & m_7 = ABC \end{array}$$

最小项(续)

- ▶ 任何逻辑函数均可表示为唯一的一组最小项之和的形式，称为标准的与或表达式
- ▶ 某一最小项不是包含在F的原函数中，就是包含在F的反函数中

- ▶ 例：
$$\begin{aligned} F &= \overline{A}B + BC + A\overline{B}\overline{C} \\ &= \overline{A}B(C + \overline{C}) + (A + \overline{A})BC + A\overline{B}\overline{C} \\ &= \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + ABC + A\overline{B}\overline{C} \\ &= m_6 + m_2 + m_7 + m_1 \\ &= \sum m^3(1,2,6,7) \end{aligned}$$

最大项(MaxTerm)

- ▶ n 个变量组成的或项，每个变量以原变量或反变量的形式出现且仅出现一次，则称这个或项为最大项

例如： $n=3$ 的最大项为

$$M_0 = A + B + C \quad M_1 = \bar{A} + B + C$$

$$M_2 = A + \bar{B} + C \quad M_3 = \bar{A} + \bar{B} + C$$

$$M_4 = A + B + \bar{C} \quad M_5 = \bar{A} + B + \bar{C}$$

$$M_6 = A + \bar{B} + \bar{C} \quad M_7 = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$$

最大项(续)

- ▶ 对任意一个最大项，只有一组变量取值使它的值为0，而变量的其他取值使该项为1
- ▶ 将最大项记作 M_i
- ▶ 任何一个逻辑函数均可表示为唯一的一组最大项之积，称为标准的或与表达式
- ▶ n 个变量全体最大项之积必为“0”
- ▶ 某个最大项不是含在 F 的原函数中，就是在 F 的反函数中

最大项(续)

例如:

$$\begin{aligned} F &= (A + B) \bullet (\bar{A} + B + C) \\ &= [A + B + (C \bullet \bar{C})] \bullet (\bar{A} + B + C) \\ &= (A + B + C) \bullet (A + B + \bar{C}) \bullet (\bar{A} + B + C) \\ &= M_0 + M_4 + M_1 \\ &= \prod M^4(0,1,4) \end{aligned}$$

4变量Karnaugh Map

B A					
		00	01	11	10
D C	00	m_0	m_1	m_3	m_2
	01	m_4	m_5	m_7	m_6
	11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
	10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

数字逻辑电路的电气特性

物理上的


而不是逻辑上的

- ▶ 逻辑电压电平
- ▶ 直流噪声容限
- ▶ 扇入/扇出
- ▶ 延时/速度
- ▶ 功耗
- ▶ 噪声
- ▶ 漏极开路输出、三态输出


延迟（延时，时延，Delay）



理想情况：门电路没有延迟

 


实际情况：门电路存在延迟

 


竞争冒险问题

门电路的传输延迟造成竞争冒险问题。

 
二输入AND门（OR门）的输入为A和 \bar{A} 时, \bar{A} 滞后于A, 则Y会出现尖峰信号。



与非门上升沿有尖峰

 


或非门下降沿有尖峰

 

理想情况:
 $Y = \overline{A \bar{A}} = 1$

负向尖峰

 


正向尖峰

功率损耗

分为：静态功耗、动态功耗

16

 

动态功耗的来源：


- ▶ 两个管子瞬间同时导通产生的功耗 P_T
- ▶ 对负载电容充、放电所产生的功耗 P_L

组合逻辑电路

- ▶ 组合逻辑电路功能分析方法
- ▶ 组合逻辑电路功能设计方法
- ▶ 常见组合逻辑器件的表示
 - ▶ 符号友好的表示法
- ▶ 译码器


输出表达式

符号友好的表示法

 

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{Y}_0 = \overline{\overline{A}B} \\ \bar{Y}_1 = \overline{A\overline{B}} \\ \bar{Y}_2 = \overline{\overline{A}\overline{B}} \\ \bar{Y}_3 = \overline{AB} \end{array} \right.$$

“小模块组成大模块”

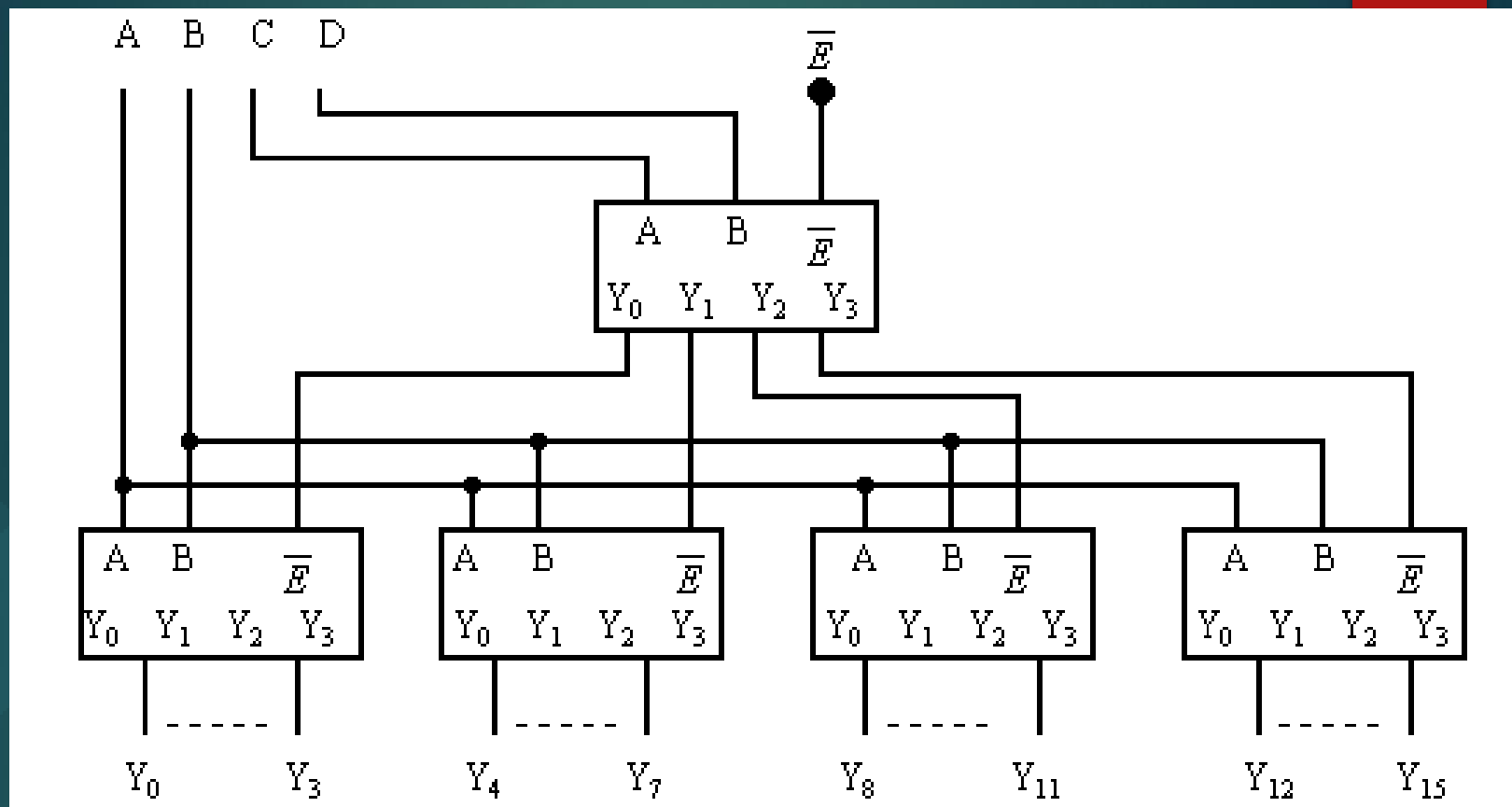


5片2—4译码器构成4—16译码器。第一层的一个译码器用作选片。 $\overline{E}=0$ 时， $C D=00$ 时选中左边一片，译出 $Y_0 \dots Y_3$ ；依此类推。

组合逻辑电路

► 数据选择器

逻辑框图

 

真值表


S_1	S_0	Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

$$Y = \overline{S_0}\overline{S_1}D_0 + S_0\overline{S_1}D_1 + \overline{S_0}S_1D_2 + S_0S_1D_3$$

译码器实现逻辑函数

- ▶ 译码器输出可以看成是 N 个输入变量组成的 2^N 个最小项,再经一级与非门,组成“与非-与非”逻辑,既可表达“与-或”表达式。

 - ▶ 例如: $F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C = m_1 + m_2 + m_7$




数据选择器实现逻辑函数


数据选择器: 逻辑结构就是与-或表达式。

数据选择器可以看成是 N 个控制端选择 2^N 个最小项组成的“与-或”表达式。选择某些输入为“1”，就是选中这些最小项组成逻辑函数。逻辑变量接到选择控制端，逻辑表达式中包含的最小项取“1”，其余取“0”。

 
例如，用八选一数据选择器实现函数： $F = \overline{B} + \overline{A}C + A\overline{C}$



 (a) 三变量函数 $F = \overline{A}C + A\overline{C} + \overline{B}$ 的卡诺图



(b) 八选一数据选择器功能的卡诺图

 

(c) 八选一数据选择器实现三变量函数的连接图


组合逻辑电路

► 全加器（全减器？）

真值表

输 入			输 出	
X_n	Y_n	C_{n-1}	F_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

框图

 

全加器的逻辑表达式

$C_{n-1} \backslash X_n Y_n$				
	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

F_n

$C_{n-1} \backslash X_n Y_n$				
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

C_n

$$C_n = X_n Y_n + X_n C_{n-1} + Y_n C_{n-1} = X_n Y_n + (X_n + Y_n) C_{n-1}$$


$$\begin{aligned}
 F_n &= \overline{X}_n \overline{Y}_n C_{n-1} + \overline{X}_n Y_n \overline{C}_{n-1} + X_n \overline{Y}_n \overline{C}_{n-1} + X_n Y_n C_{n-1} \\
 &= \overline{C}_{n-1} (\overline{X}_n Y_n + X_n \overline{Y}_n) + C_{n-1} (\overline{X}_n \overline{Y}_n + X_n Y_n) \\
 &= C_{n-1} \oplus (X_n \oplus Y_n)
 \end{aligned}$$

多位加法器

1. 4位串行进位加法器

优点：简单

缺点：慢

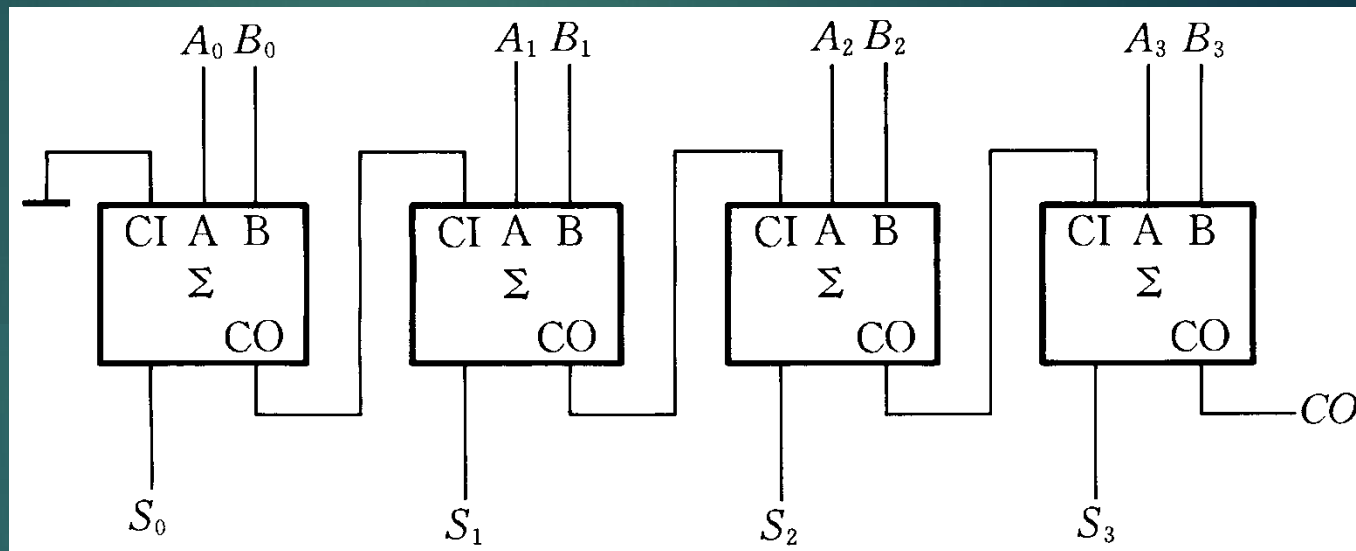

$$(CI)_i = (CO)_{i-1}$$


$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus (CI)_i$$

$$(CO)_i = A_i B_i + (A_i + B_i)(CI)_i$$

2. 并行进位 (超前进位)加法器

优点：快，每1位的和
及最后的进位基本同时产生。

缺点：电路复杂。

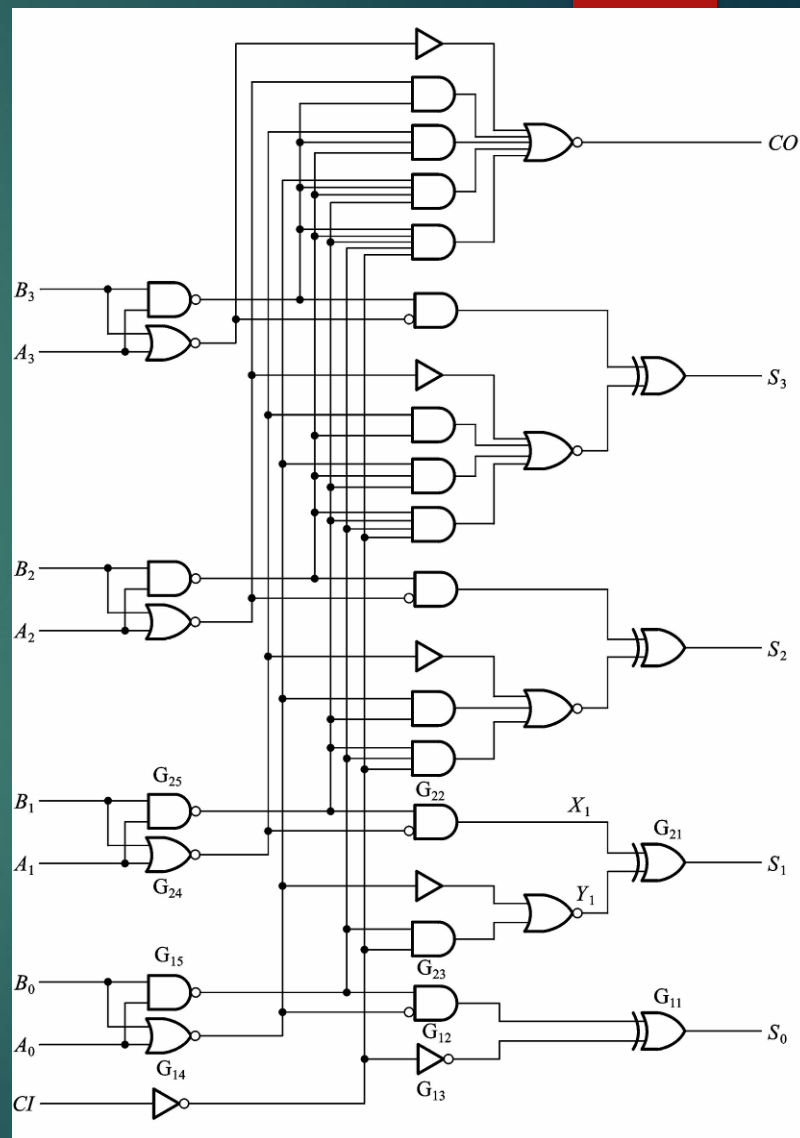

连续赋值

assign R = X | (Y & ~Z);

位操作符

assign r = &X;

reduction操作符

assign R = (a == 1'b0) ? X : Y;

assign P = 8'hff;

算术操作符

assign P = X * Y;

assign P[7:0] = { 4{X[3]}, X[3:0] };

扩展操作符和拼接操作符

assign {cout, R} = X + Y + cin;

assign Y = A << 2;

移位操作符

assign Y = {A[1], A[0], 1'b0, 1'b0};

Verilog中常用运算符

Symbol	Operation	Symbol	Operation
+	binary addition		
-	binary subtraction		
&	bitwise AND	&&	logical AND
	bitwise OR		logical OR
^	bitwise XOR		
~	bitwise NOT	!	logical NOT
= =	equality		
>	greater than		
<	less than		
{ }	concatenation		
?:	conditional		

“always”语句回顾

▶ always 语句

- ▶ 总是等待触发信号的变化
- ▶ 触发信号变化即开始执行

```
module and_gate (output reg out,  
                 input in1, in2);  
  
    reg result;  
    always @(in1, in2) begin  
        result = in1 & in2;  
        out = result;  
    end  
endmodule
```

always块中左端项必须为reg类型，但是并不一定是寄存器！

声明了触发信号，即语句执行的时机

always触发事件（敏感列表）

- ▶ 边沿触发posedge, negedge表明always语句描述的是时序逻辑;
- ▶ 与组合逻辑不同, 时序逻辑中敏感列表会影响电路综合结果;
- ▶ 一个变量只在一个always块中设置, 避免竞争冒险;

同步重置的D触发器

```
module D_FF (output reg Q,  
             input D, clk, set, rst);  
    always @ ( posedge clk)  
        if (rst)  
            Q <= 1'b0;  
        else if (set)  
            Q <= 1'b1;  
        else  
            Q <= D;  
endmodule
```

异步重置的D触发器

```
module D_FF (output reg Q,  
             input D, clk, set, rst);  
    always @ ( posedge clk, posedge set,  
             negedge rst)  
        if (!rst)  
            Q <= 1'b0;  
        else if (set)  
            Q <= 1'b1;  
        else  
            Q <= D;  
endmodule
```

reg类型

- ▶ always块中赋值的左端必须是reg类型
- ▶ always块中赋值的输出变量也必须是reg类型
- ▶ 在always触发之前reg类型数据保持不变

```
module and_gate (output reg out,  
                 input in1, in2);
```

```
    reg result;  
    always @(in1, in2) begin  
        result = in1 & in2;  
        out = result;  
    end  
endmodule
```

不一定是寄存器！

阻塞式赋值和非阻塞式赋值

► always块中赋值分为阻塞式赋值和非阻塞式赋值

► 阻塞式赋值 :=
赋值完成前不往下执行

```
always @(*) begin
    x = a | b;
    y = a ^ b ^ c;
    z = b & ~c;
end
```

► 非阻塞式赋值 :=
右端表达式同时开始求值，
时间步长结束后同时赋值

```
always @(*) begin
    x <= a | b;
    y <= a ^ b ^ c;
    z <= b & ~c;
    //时间步长结束，才开始赋值
end
```

有时候两种赋值逻辑综合得到的结果完全不同！

触发器

- ▶ JK触发器
- ▶ D触发器
- ▶ 下降沿触发，上升沿触发
- ▶ Set和Reset信号
- ▶ 时序电路的输出波形
 - ▶ 一次触发

触发器

► JK触发器和D触发器

$$Q^* = JQ' + K'Q$$


CLK	J	K	Q^*
\times	\times	\times	Q
\downarrow	0	0	Q
\downarrow	0	1	0
\downarrow	1	0	1
\downarrow	1	1	Q'

$$Q^* = D$$

特性表		
CLK	D	Q^*
0	\times	Q
\uparrow	0	0
\uparrow	1	1


Reset和Set

1. 异步置0和置1
2. 为“0”时置0或者置1

 

JK触发器

$$Q^* = JQ' + K'Q$$

 

Verilog描述触发器

```
module D_latch (output reg Q,  
                input D, enable);  
    always @ (enable or D)  
        if (enable) Q <= D;  
endmodule
```

```
module D_FF (output reg Q,  
             input D, Clk);  
    always @ (posedge Clk)  
        Q <= D;  
endmodule
```

```
module JKFF ( output reg Q,  
              input J, K, Clk, rst);  
    wire JK;  
    assign JK = (J & ~Q) | (~K & Q);  
    DFF JK1 (Q, JK, Clk, rst);  
endmodule
```


```
module JK_FF (output reg Q, output Q_b,  
              input J, K, Clk);  
    assign Q_b = ~ Q ;  
    always @ (posedge Clk)  
        case ({J,K})  
            2'b00: Q <= Q;  
            2'b01: Q <= 1'b0;  
            2'b10: Q <= 1'b1;  
            2'b11: Q <= !Q;  
        endcase  
endmodule
```

时序逻辑电路

- ▶ 同步时序电路和异步时序电路对比
- ▶ 时序逻辑电路功能分析方法
- ▶ 时序逻辑电路的设计方法
- ▶ 计数器
 - ▶ 74LS161和74LS160
 - ▶ 重置法，置数法
 - ▶ 使用N位计数器组成M位计数器

时序逻辑电路的分析方法

时序电路的分析步骤：

 

几个概念

有效状态：在时序电路中，凡是被利用了的状态。


有效循环：有效状态构成的循环。

无效状态：在时序电路中，凡是没有被利用的状态。

无效循环：无效状态若形成循环，则称为无效循环。

自启动：在CLK作用下，无效状态能自动地进入到有效循环中，则称电路能自启动，否则称不能自启动。

例

 

解： ①写方程组

$$\begin{array}{l} \text{驱动方程} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} J_1 = (Q_2 \cdot Q_3)' \\ J_2 = Q_1 \\ J_3 = Q_1 \cdot Q_2 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} K_1 = 1 \\ K_2 = (Q'_1 \cdot Q'_3)' \\ K_3 = Q_2 \end{array}$$

同步时序电路，时钟方程省去。

输出方程
$$Y = Q_2 \cdot Q_3$$

②求状态方程

将驱动方程代入JK触发器的特性方程
中得电路的状态方程：

$$Q^* = JQ' + K'Q$$

$$\begin{cases} Q_1^* = J_1 Q_1' + K_1' Q_1 = (Q_2 \cdot Q_3)' \cdot Q_1' \\ Q_2^* = J_2 Q_2' + K_2' Q_2 = Q_1 \cdot Q_2' + Q_1' \cdot Q_3' \cdot Q_2 \\ Q_3^* = J_3 Q_3' + K_3' Q_3 = Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3' + Q_2' \cdot Q_3 \end{cases}$$



③计算、列状态转换表

$$\begin{cases} Q_1^* = (Q_2 \cdot Q_3)' \cdot Q_1' \\ Q_2^* = Q_1 \cdot Q_2' + Q_1' \cdot Q_3' \cdot Q_2 \\ Q_3^* = Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3' + Q_2' \cdot Q_3 \end{cases}$$

现 态			次			
Q_3	Q_2	Q_1	Q_3^*	Q_2^*	Q_1^*	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
					0	0
					0	1
					0	1


$$\begin{cases} Q_1^* = (Q_2 \cdot Q_3)' \cdot Q_1' \\ Q_2^* = Q_1 \cdot Q_2' + Q_1' \cdot Q_3' \cdot Q_2 \\ Q_3^* = Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3' + Q_2' \cdot Q_3 \end{cases}$$

画状态转换图

  

现 态			次 态			输 出
Q_3	Q_2	Q_1	Q_3^*	Q_2^*	Q_1^*	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1

④作时序图

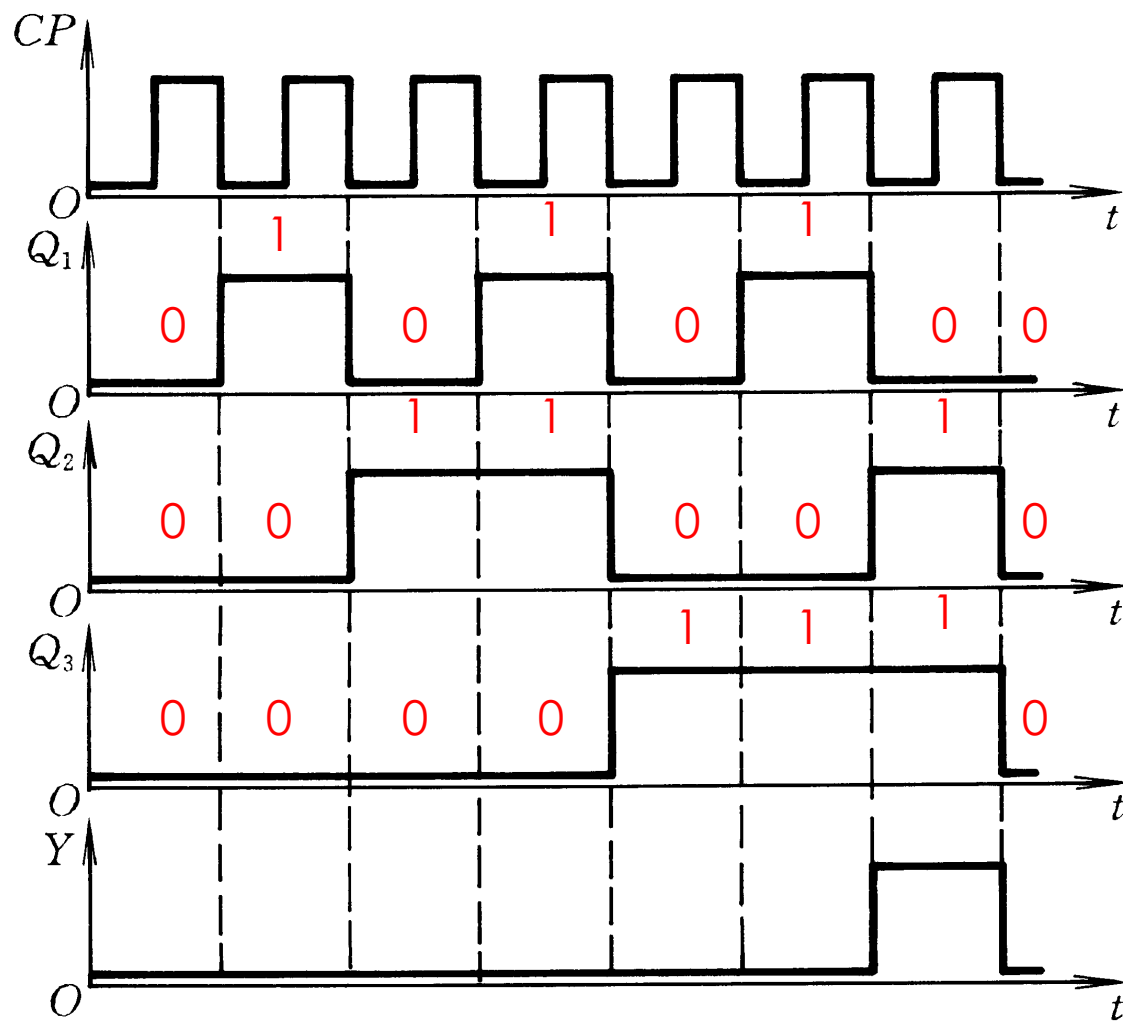

⑤说明电路功能

这是一个同步七进制加法计数器，能自启动。

时序逻辑电路

▶ 计数器

- ▶ 74LS161 (2^N 进制) 和 74LS160 (10进制)
- ▶ 置零法, 置数法
- ▶ 使用N位计数器组成M位计数器


当 $M < N$ 时，一片 N 进制计数器即可实现

例：利用同步十进制计数器构成同步六进制计数器


解：

置零法

74LS160具有异步清零功能

 


$$R'_D = (Q_2 \cdot Q_1)'$$

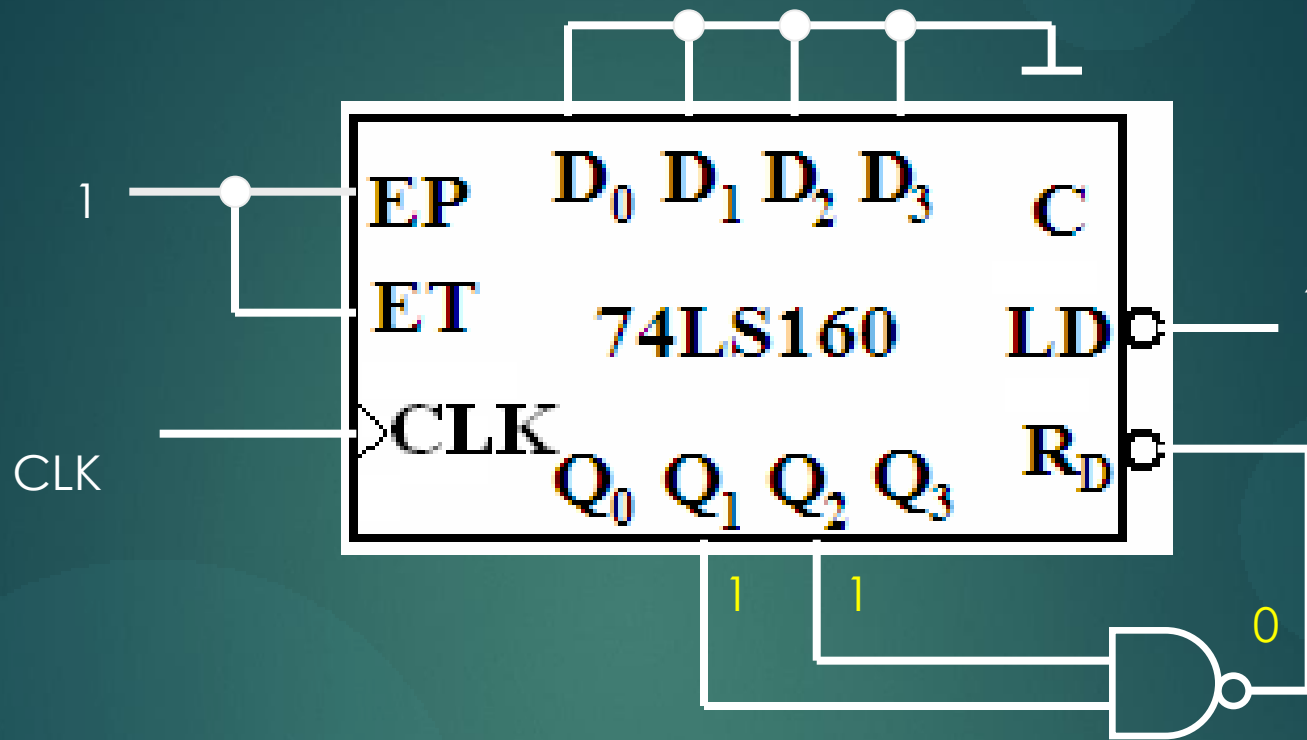


置数法


74LS160具有同步置数功能

 


$$LD' = (Q_2 \cdot Q_0)'$$

 

解：


 


②整体置数方式

 

555定时器

► 555定时器接成多谐振荡器

  

振荡周期: $T = 0.69(R_1 + 2R_2)C$

输出脉冲占空比: $q = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$

存储器与可编程逻辑器件

- ▶ 任意逻辑函数的表示
 - ▶ 译码器
 - ▶ 数据选择器
 - ▶ ROM
 - ▶ 可编程逻辑器件

用存储器实现组合逻辑函数

例 试用ROM产生如下一组多输出逻辑函数

$$\begin{cases} Y_1 = A'BC + A'B'C \\ Y_2 = AB'CD' + BCD' + A'BCD \\ Y_3 = ABCD' + A'BC'D' \\ Y_4 = A'B'CD' + ABCD \end{cases}$$

解：化为最小项之和的形式：

$$\begin{cases} Y_1 = A'BCD' + A'BCD + A'B'CD' + A'B'CD \\ Y_2 = AB'CD' + A'BCD' + ABCD' + A'BCD \\ Y_3 = ABCD' + A'BC'D' \\ Y_4 = A'B'CD' + ABCD \end{cases}$$

